

Nume și prenume student 1
Găujăneanu Nicoleta Monica
Grupă 424D

Nume și prenume student 2
Roșu Laura Maria

Macheta 1

AMPLIFICATORUL CU CIRCUITE CUPLATE

D. $L_1=L_2=L=20\mu\text{H}$

$$C_1 + C_{c1} = C_2 + C_{c1} = C + C_{c1} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = 0.495 \text{ nF}$$

E. $U_{20} [\text{dBm}]$
=-49.3

$U_{20}' [\text{dBm}] = -55.1$

$U_{20}'' [\text{dBm}]$
=-56.2

R_{ap1}
=8.396
k Ω

$R_1=8,$
83k Ω

$Q_1=41.98$

$Q_2=41.71$

R_2
=8.7
8k Ω

F-I.

R_{ap2}
=8.343
k Ω

Cuplaj	Mărimi măsurate				Mărimi calculate					
	U_{20} [dBm]	f_0 [MHz]	B_{3dB} [kHz]	B_c [kHz]	g -	k -	C_c [pF]	f_{0t} [MHz]	B_{3dBt} [kHz]	B_{ct} [kHz]
1	-49.3	1.6	23	-	0.192	0.004588	2.271	1.591	25.708	-
2	-42.8	1.59	30	-	0.58	0.013861	6.861	1.593	49.753	-
3	-41.2	1.584	53	-	1.24	0.029633	14.66	1.581	80.34	-
4	-45.3	1.561	-	147	2.37	0.056638	28.03	1.558	-	159
5	-47.5	1.543	-	3.1MHz	4.49	0.004588	53.11	1.540	-	3.5MHz

J.

Cuplajul 2

$U_2 [\text{dBm}]$	-62.8	-53.26	-48.8	-45.9	-44.73	-42.8	-44.73	-45.9	-48.8	-53.26	-62.6
$\frac{U_2}{U_{20}} [\text{dB}]$	-20	-10,46	-6	-3,1	-1,93	0	-1,93	-3,1	-6	-10,46	-20
$\frac{U_2}{U_{20}}$	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	1	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1
$\frac{U_2}{U_{20}} [\text{dB}] - \frac{U_{2MM}}{U_{20}} [\text{dB}]$	-20.96	-11.42	-6.96	-4.6	-2.89	-0.96	-2.89	-4.6	-6.96	-11.42	-20.96
$f [\text{MHz}]$	1.536	1.562	1.574	1.583	1.584	1.59	1.61	1.61	1.62	1.633	1.661
$\Delta f [\text{MHz}] (f - f_0)$	-0.054	-0.028	-0.016	-0.007	-0.006	0	0.02	0.02	0.03	0.043	0.071


Cuplajul 3

$U_2[\text{dBm}]$	-61.2	-51.66	-47.2	-44.3	-43.13	-41.2	-43.13	-44.3	-47.2	-51.66	-61.2
$\frac{U_2}{U_{20}}[\text{dB}]$	-20	-10,46	-6	-3,1	-1,93	0	-1,93	-3,1	-6	-10,46	-20
$\frac{U_2}{U_{20}}$	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	1	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1
$\frac{U_2}{U_{20}}[\text{dB}] - \frac{U_{2MM}}{U_{20}}[\text{dB}]$	-21	-11.46	-7	-4.1	-2.93	-1	-2.93	-4.1	-7	-11.46	-21
$f[\text{MHz}]$	1.51	1.543	1.553	1.563	1.566	1.584	1.609	1.61	1.623	1.635	1.675
$\Delta f [\text{MHz}] (f - f_0)$	-0.074	-0.041	-0.031	-0.021	-0.018	0	0.025	0.026	0.039	0.051	0.091

Cuplaj 4

$U_2[\text{dBm}]$	-65.3	-55.76	-51.3	-48.4	-42.6	-42.8	-43.1	-44.2	-45.3	-44.2	-43.1	-42.8	-42.6	-48.4	-51.3	-55.76	-65.3
$\frac{U_2}{U_{20max}}[\text{dB}]$	-20	-10,46	-6	-3,1	-2.7	-2.5	-2.2	-1.1	0	-1.1	-2.2	-2.5	-2.7	-3,1	-6	-10,46	-20
$\frac{U_2}{U_{20max}}$	0,1	0,3	0,5	0,7	0.81	0.88	0.92	0.97	1	0.97	0.92	0.88	0.81	0,7	0,5	0,3	0,1
$\frac{U_2}{U_{20max}}[\text{dB}] - \frac{U_{2MM}}{U_{2max}}[\text{dB}]$	-21.034	-11.494	-7.0339	-4.1339	-3.7339	-3.5339	-3.2339	-2.1339	-1.0339	-2.1339	-3.233	-3.5339	-3.7339	-4.1339	-7.0339	-11.494	-21.034
$f[\text{MHz}]$	1.407	1.467	1.485	1.494	1.487	1.482	1.476	1.473	1.561	1.620	1.617	1.612	1.607	1.634	1.644	1.664	1.744
$\Delta f [\text{MHz}] (f - f_0)$	-0.154	-0.094	-0.076	-0.067	-0.074	-0.079	-0.085	-0.088	0	0.059	0.056	0.051	0.046	0.073	0.083	0.103	0.183

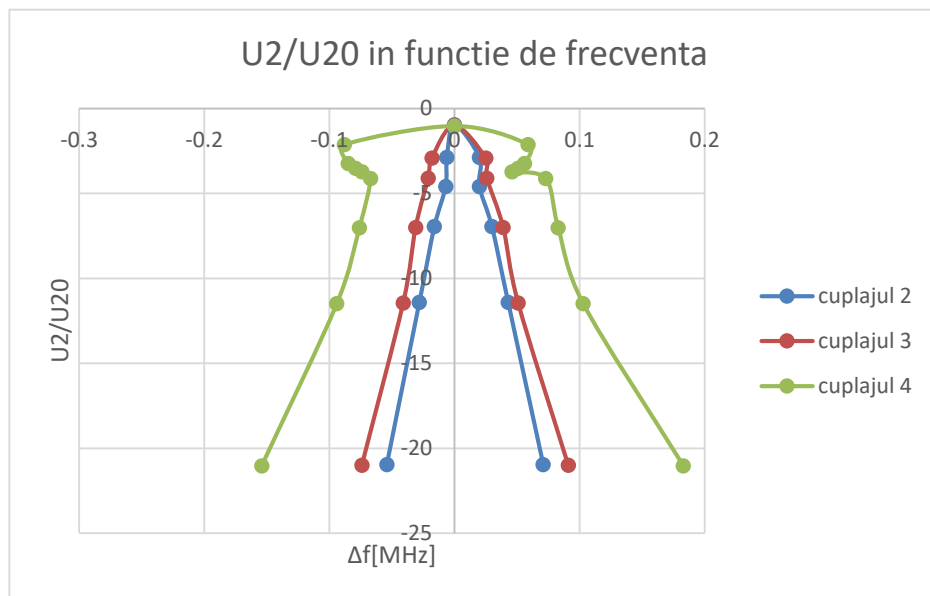Se trasează graficele pentru cuplajele 2, 3 și 4:



K.

Cuplaj 2

$$U_{20} \text{ [dBm]} = -42.8$$

$$U'_{20} \text{ [dBm]} = -47.6$$

$$U''_{20} \text{ [dBm]} = -48.7$$

$$\overline{R_1} = 893 \Omega$$

$$\overline{R_2} = 1.0 \text{ k}\Omega$$

$$R_{1R} = 8.918 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2R} = 8.948 \text{ k}\Omega$$

Cuplaj 3

$$U_{20} \text{ [dBm]} = -41.2$$

$$U'_{20} \text{ [dBm]} = -45.2$$

$$U''_{20} \text{ [dBm]} = -45.9$$

$$\overline{R_1} = 743 \Omega$$

$$\overline{R_2} = 854 \Omega$$

$$R_{1R} = 8.936 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2R} = 8.963 \text{ k}\Omega$$

Cuplaj 4

$$U_{20} \text{ [dBm]} = -45.3$$

$$U'_{20} \text{ [dBm]} = -46.5$$

$$U''_{20} \text{ [dBm]} = -46.9$$

$$\overline{R_1} = 216.6 \Omega$$

$$\overline{R_2} = 284.62 \Omega$$

$$R_{1R} = 9.205 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2R} = 9.155 \text{ k}\Omega$$

L.

Cuplaj 2

$$R_{1R} = 26.24 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2R} = 26.09 \text{ k}\Omega$$

Cuplaj 3

$$R_{1R} = 5.74 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2R} = 5.71 \text{ k}\Omega$$

Cuplaj 4

$$R_{1R}=1.57\kappa$$

$$R_{2R}=1.56\kappa\Omega$$